

Power delivered by the voltage

Mesh 1

$$5i_1 + 7i_1 - 7i_3 + 31 = 0$$

$$12i_1 - 7i_3 = -31$$

Mesh 2

$$-31 + 11i_2 - 11i_3 + 3i_2 = 0$$

$$14i_2 - 11i_3 = 31$$

Mesh 3

$$7i_3 - 7i_1 + i_3 + 11i_3 - 11i_2 = 0$$

$$-7i_1 - 11i_2 + 19i_3 = 0$$


$$\begin{bmatrix} 12 & 0 & -7 \\ 0 & 14 & -11 \\ -7 & -11 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -31 \\ 31 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 12 & 0 & -7 & | & -31 \\ 0 & 14 & -11 & | & 31 \\ -7 & -11 & 19 & | & 0 \end{bmatrix} \quad \text{7/12} \cdot S_1 + S_3 \rightarrow S_3$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 12 & 0 & -7 & | & -31 \\ 0 & 14 & -11 & | & 31 \\ 0 & -11 & 14.31 & | & -18.08 \end{bmatrix} \quad 11/14 S_2 + S_3 \rightarrow S_3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 12 & 0 & -7 & | & -31 \\ 0 & 14 & -11 & | & 31 \\ 0 & 0 & 6.26 & | & 6.27 \end{bmatrix}$$

$$6.26i_3 = 6.27 \rightarrow i_3 = 1$$

$$-11 + 14i_2 = 31 \rightarrow i_2 = 3$$

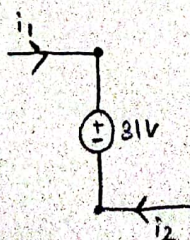
$$-7 + 12i_1 = -31 \rightarrow i_1 = -2$$



$$\Rightarrow \underline{P = V \cdot i} \rightarrow 31 \cdot i_1 + (-31) \cdot i_2 \rightarrow -155$$

Answer \Rightarrow 155 J given by voltage source

Q2

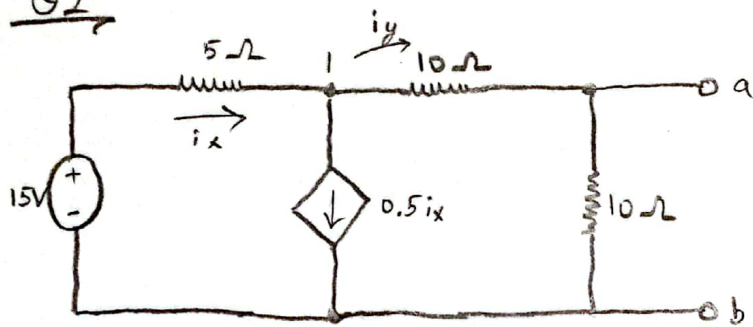

Thevenin and Norton equivalent

At Node 1

$$i_x = 0.5i_x + i_y$$

$$0.5i_x = i_y$$

KVL at outer loop


$$-15 + 5i_x + 10i_y + 10i_y = 0$$

$$15i_x = 15$$

$$i_x = 1$$

$$V_{oc} = (10\Omega) \times (i_y)$$

$$= (10) \times (0.5) = 5V$$

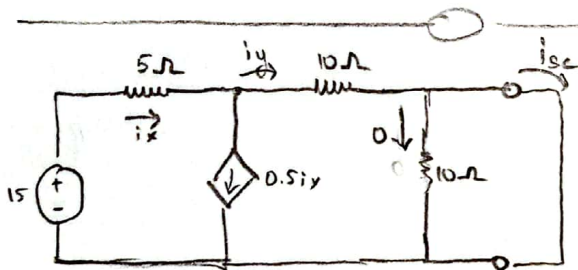

$$i_{sc} = i_y = 0.5i_x$$

KVL at outer loop

$$-15 + 5i_x + 10i_y = 0$$


$$10i_x = 15$$

$$i_x = 1.5A$$

$$i_{sc} = (0.5) \times (1.5) = 0.75A$$


$$R_t = \frac{V_{oc}}{i_{sc}} \Rightarrow \frac{5}{0.75} = 6.6\Omega$$

Answer
Thevenin

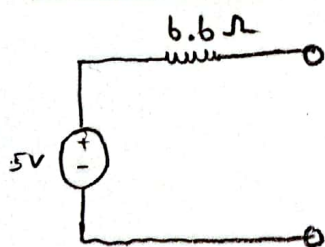


Answer
Norton

$$I_n = i_{sc} = 0.75A$$

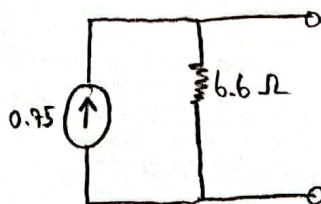

Q3

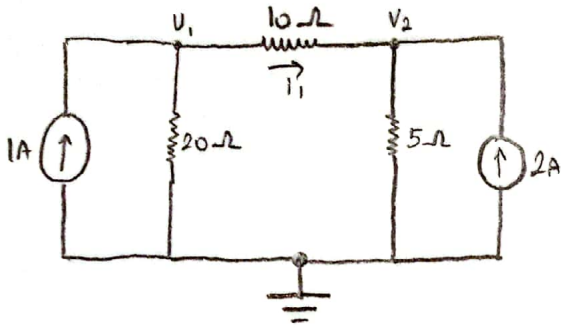

value of i_1

$$i_1 \Rightarrow \frac{V_1 - V_2}{10}$$

KCL at node 1

$$1 - i_1 - \frac{V_1}{20} = 0$$

$$1 + \frac{V_2 - V_1}{10} - \frac{V_1}{20} = 0$$

$$20 + 2V_2 - 2V_1 - V_1 = 0$$

$$\boxed{-3V_1 + 2V_2 = -20}$$

KCL at node 2

$$i_1 + 2 - \frac{V_2}{5} = 0$$

$$\frac{V_1 - V_2}{10} + 2 - \frac{V_2}{5} = 0$$

$$V_1 - V_2 + 20 - 2V_2 = 0$$

$$\boxed{V_1 - 3V_2 = -20}$$

$$-3V_1 + 2V_2 = V_1 - 3V_2$$

$$4V_1 = 5V_2 \rightarrow$$

$$\begin{aligned} V_1 &= 5k \\ V_2 &= 4k \end{aligned}$$


$$-3 \cdot 5k + 2 \cdot 4k = -20$$

$$-7k = -20 \rightarrow k = 2.85$$

Answer

$$i_1 \Rightarrow \frac{5k - 4k}{10} \Rightarrow \frac{2.85}{10} = \boxed{0.285 \text{ A}}$$

Q4.

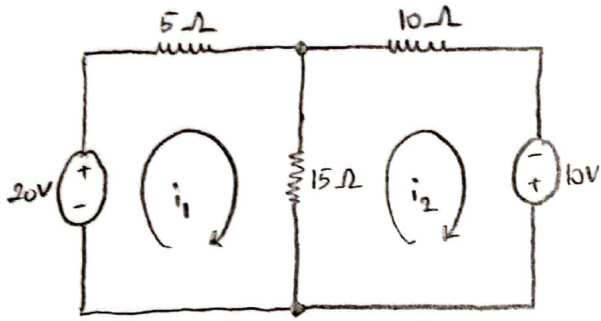

Power delivered to the 15Ω

Mesh 1

$$-20 + 5i_1 + 15i_1 - 15i_2 = 0$$

$$20i_1 - 15i_2 = 20$$

$$4i_1 - 3i_2 = 4$$

Mesh 2

$$15i_2 - 15i_1 + 10i_2 - 10 = 0$$

$$-15i_1 + 25i_2 = 10$$

$$-3i_1 + 5i_2 = 2$$

$$4i_1 - 3i_2 = 2(-3i_1 + 5i_2) = 4i_1 - 3i_2 = -6i_1 + 10i_2$$

$$\Rightarrow 10i_1 = 13i_2 \rightarrow \begin{matrix} i_1 = 13k \\ i_2 = 10k \end{matrix}$$

$$4 \cdot (13k) - 3 \cdot (10k) = 4$$

$$k = 0.18$$

$$\rightarrow i_1 = 2.34 \text{ A}$$

$$i_2 = 1.8 \text{ A}$$

Current that flows through 15Ω is;

$$i_1 - i_2 \Rightarrow 0.54 \text{ A}$$

$$\text{power} \Rightarrow R \cdot i^2 \rightarrow 15 \cdot (0.54)^2$$

Answer

$$= 4.37 \text{ J}$$